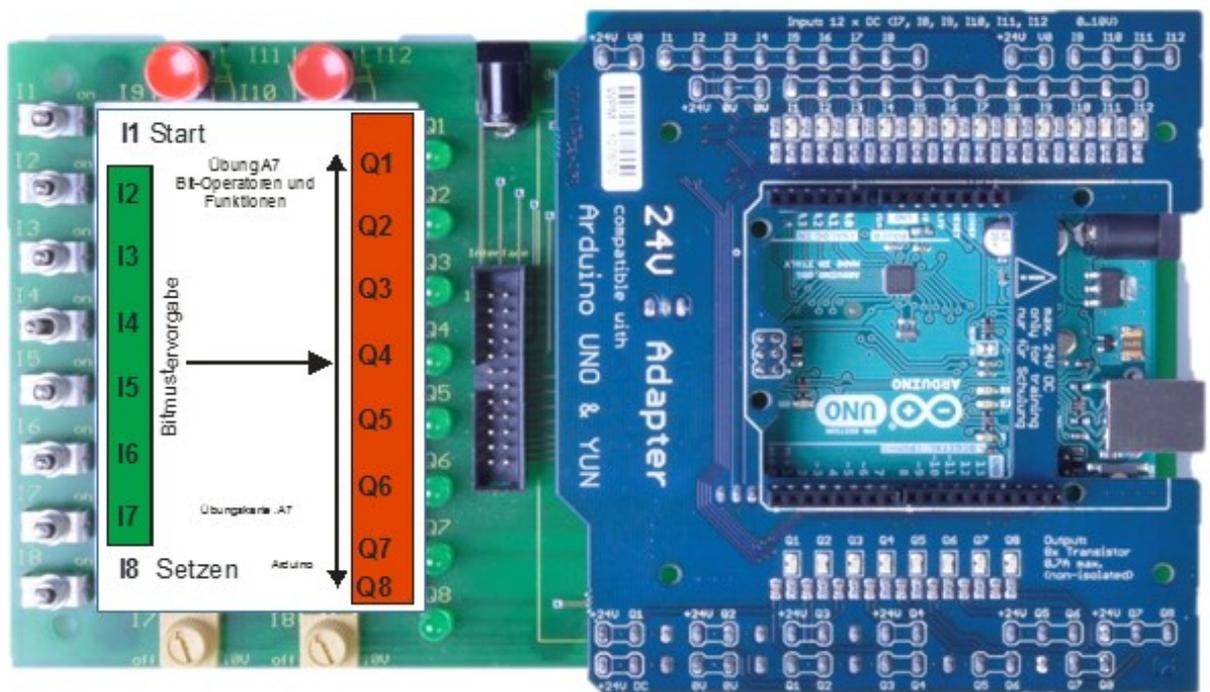


# MINITRAINERSCHULE

## -BASIS-

für *Arduino / Genuino*



### Modul B

## GRUNDSCHALTUNGEN DER ELEKTROTECHNIK MIT DEM ARDUINO/GENUINO-MINITRAINER

Reinhold Grewe / Klaus Machalek

Um die umfangreichen Möglichkeiten zu vermitteln und den unterschiedlichen Vorkenntnissen gerecht zu werden, wurde das Konzept der *MiniTrainerSchule* in mehrere Hefte aufgeteilt.

**MiniTrainerSchule-Basis** mit die *Module A* und *Modul B*:

*Modul A* : Arduino-*MiniTrainer* - und Grundlagen der Programmierung

*Modul B* : Grundsaltungen der Elektrotechnik

**MiniTrainerSchule-Aufbau** mit dem Modul C (separat zu bestellen!):

Modul C : Programmierung eigener Funktionen (Bausteinen)

#### Haftungsausschluss

Der Inhalt der *MiniTrainerSchule* ist ausschließlich zu Ausbildungszwecken erstellt. Wir haben den Inhalt und die Übungen sorgfältig getestet. Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen in dieser *MiniTrainerSchule*. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.

Autoren: Reinhold Grewe / Klaus Machalek

1. Auflage 2016 (Stand 07/16) Build 20160721

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Hiervon sind die in §§53, 54 UrhG ausdrücklich genannten Ausnahmefälle nicht berührt.

**Modul B:**

# GRUNDSCHALTUNGEN DER ELEKTROTECHNIK

Lernziele:

Programmierung von Grundsaltungen der Elektrotechnik. Schwerpunkt ist es, logische Zusammenhänge zu verstehen und in ein Programm umzusetzen. Komplexe Funktionen stehen in diesem Modul fertig vorbereitet zur Verfügung und können in den Übungen verwendet werden, ohne die programmtechnische Umsetzung verstehen zu müssen. Das selbständige Gestalten komplexer Funktionen ist Gegenstand von Modul C.

Voraussetzungen : Kenntnisse aus Modul A

Wenn Sie dieses Modul bearbeitet haben, können Sie folgende Inhalte verstehen und programmieren:

- logische Verknüpfungen.
- elektrische Grundsaltungen
- Zeitbausteine und deren Zeitdiagramme
- Zählerbausteine und
- Datenbausteine wie FIFO und LIFO

Bezugsquellen:

- 1) FELTRON Elektronik-ZEISSLER & Co. GmbH,  
53842 Troisdorf, Auf dem Schellerod 22, Tel: 02241-4867-0,  
email [feltron@feltron.de](mailto:feltron@feltron.de),  
Internet (online Shop) : [www.feltron.de](http://www.feltron.de)
- 2) Online Shop: [www.minitrainer.de](http://www.minitrainer.de)

# INHALTSVERZEICHNIS MODUL B

1	Voraussetzungen aus Modul A .....	6
2	Die logischen Verknüpfungen und deren Umsetzung in den Programmcode .....	7
2.1	Spannungspegel und logische Zustände.....	7
2.2	Die Bit-Operatoren.....	7
2.3	Die UND-Verknüpfung.....	8
2.4	Die Oder-Verknüpfung.....	10
2.5	Die UND vor ODER-Verknüpfung.....	11
2.6	Die ODER vor UND -Verknüpfung.....	12
2.7	Die Exklusiv Oder-Verknüpfung .....	13
2.7.1	Übungen B1 ... B6 - Verknüpfungen.....	14
2.8	Die Selbsthaltung .....	15
2.8.1	Übung B7 - Selbsthaltung .....	15
2.9	Flankererkennung.....	16
2.9.1	Übung B8 – Flankererkennung .....	17
2.10	Kontaktprellen .....	17
3	Arbeiten mit Bausteinen und Bibliotheken.....	19
3.1	Baustein-Bibliotheken.....	19
3.2	Bausteine anwenden .....	20
4	Timer.....	21
4.1	Übersicht Timer .....	21
	Tabelle B4 .....	21
4.2	Ansprechverzögert (Einschaltverzögert).....	22
4.2.1	Beispiel: Ansprechverzögert 6s.....	22
4.3	Rückfallverzögert (Ausschaltverzögert) .....	23
4.4	Impulsgeber.....	23
4.5	Asynchroner Taktgenerator .....	23
4.6	ÜBUNG B10 - TOILETTEN-LICHT-LÜFTER-STEUERUNG.....	24
4.7	ÜBUNG B11 - LEUCHTFEUER .....	24
4.8	Übung B12 - Baustellenampel 1 .....	25
5	Schaltelemente .....	26
5.1	Stromstoßschalter .....	26
5.2	bistabile Kippstufe, FlipFlop.....	27

6	Zähler und Vergleicher.....	28
6.1	Zähler UP/DOWN.....	28
6.1.1	Übung Zähler.....	29
6.1.2	Übung B13 – Zähler.....	29
6.1.3	Übung B14 - Zähler und Timer.....	30
6.2	Vergleicher.....	30
6.2.1	Übung B15 - Zähler und Vergleicher.....	31
6.3	Übung B16 - Zähler und Vergleicher.....	31
7	Analogwerte.....	32
7.1.1	Übung B17 - Analog.....	33
7.1.2	Übung B18 - Schwellwertschalter.....	33
8	Datenbausteine.....	34
8.1	REGISTER.....	34
8.1.1	Übung Register 1.....	35
8.1.2	Übung B19 - Baustellenampel 2.....	36
8.2	LIFO.....	37
8.3	FIFO.....	39
8.3.1	Übungsaufgabe FIFO mit Fehlerbehandlung.....	41
8.3.2	Übung B20 - Produktionsanlage.....	41
9	Stichwortverzeichnis.....	42

# 1 VORAUSSETZUNGEN AUS MODUL A

Im Modul A werden die Grundlagen der Arduino-Programmierung behandelt. Um die Übersichtlichkeit und damit die Lesbarkeit der Programme zu erhöhen, wurde die Bibliotheksdatei "MyArduinoLib.h" entwickelt. In dieser Datei sind die Definitionen und Funktionen zusammengefasst, die für den Betrieb wichtig sind, aber nicht mehr verändert werden müssen.

Das sind im Detail:

- Definitionen zur Anpassung der Bezeichner für Eingänge I und Ausgänge Q. Damit kann im Programm mit I und Q statt mit den Pin-Bezeichnungen gearbeitet werden.
- Die Funktion "setPins( )" übernimmt das Setzen der Prozessorpins als Input oder Output.
- Die Funktion "MyWriteByte (byte, ByteToWrite)" dient zum Beschreiben eines kompletten Bytes an die Ausgänge.
- Die Funktion "MyReadByte( )" ist zum Lesen eines kompletten Bytes von den Eingängen.

Die "MyArduinoLib.h" wird auch im Modul B benutzt.

## **Hinweis**

"MyArduinoLib.h" kann mit einem normalen Texteditor (Windows-Zubehör) geöffnet und geändert werden.

## 2 DIE LOGISCHEN VERKNÜPFUNGEN UND DEREN UMSETZUNG IN DEN PROGRAMMCODE

### 2.1 SPANNUNGSPEGEL UND LOGISCHE ZUSTÄNDE

Bei der Beschreibung von Zuständen begegnen uns verschiedene Begriffe wie HIGH, LOW, true und false, 1 und 0.

#### Zur Klärung:

**"HIGH"** und **"LOW"** beschreiben den elektrischen Zustand einer Schaltung. "High" ist der hohe und "LOW" der niedrige Spannungswert.

**"1"** und **"0"** beschreiben den logischen Zustand einer Schaltung. Mit dieser Bezeichnung arbeiten wir in Wahrheitstabellen. In der positiven Logik (nur diese verwenden wir hier) entspricht der elektrische Zustand "HIGH" einer logischen "1" und "LOW" der logischen "0".

**"true"** und **"false"** werden in der Programmierung benutzt um auszudrücken, ob ein Ausdruck (eine Aussage ) "wahr" oder "falsch" ist. Wenn also ein logischer Zustand "1" per Programm abgefragt wird, ist die Aussage "true".

### 2.2 DIE BIT-OPERATOREN

Mit den Bit-Operatoren werden die Variablen nach den Regeln der **booleschen** Algebra verknüpft und das Ergebnis wird mit "=" an eine Variable übergeben. Variable können vordefinierte Eingänge "(I)" und Ausgänge "(Q)" sowie selbstdefinierte Variablen vom Datentyp "boolean" sein.

Schreibweise:

`<Var_Ergebnis> = <Var 1> <Operator> <Var2> <Operator> <Var3>`

Beispiel:

`LichtAn = Hauptschalter & Lichtsensor & SchalterTor`

&	UND	alle von n Bedingungen müssen "true" (wahr) sein
	ODER	mindestens eine von n Bedingungen muss "true" (wahr) sein
~	NICHT	Negation: "true" wird "false " (falsch) und umgekehrt
^	Exklusives ODER	bei 2 Bedingungen müssen beide unterschiedlich sein.
=		Zuweisung an eine Variable


Tabelle B1

### 2.3 DIE UND-VERKNÜPFUNG

Die UND-Verknüpfung entspricht der Reihenschaltung in einer herkömmlichen, verdrahteten Schützsteuerung, d.h. der Ausgang ist dann eingeschaltet, wenn alle Schalter geschlossen sind.

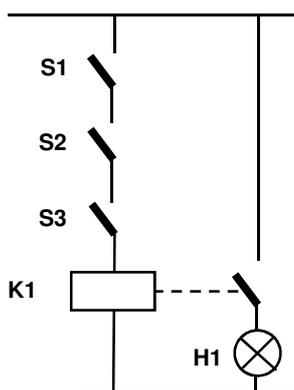**Beispiel:** Logische UND-Verknüpfung mit drei Schaltern

*Realisierung in verdrahteter Schützschaltung*




Das Ausgangssignal H1 einer UND-Verknüpfung hat dann den logischen Zustand "1" wenn alle Eingangssignale (S...) den Zustand "1" haben. Die "1" steht für einen betätigten Schließer- oder einen nicht betätigten Öffnerkontakt.

*Wahrheitstabelle:*

S1	S2	S3	H1
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1

*Funktionsbausteinsprache:*

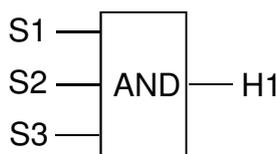

*Schaltalgebra:*

$$H1 = S1 \& S2 \& S3$$

*Beispielprogramm B20*

```
#include "MyArduinoLib.h" //Bindet die Erweiterungen für den MiniTrainer ein

void setup()
{
    //wird Programmstart einmal durchlaufen
    setPins(); //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}
//Variablen-Deklaration
boolean S1, S2, S3, H1;

void loop()
{
    S1=digitalRead(I1);
    S2=digitalRead(I2);
    S3=digitalRead(I3);
    H1=S1 & S2 & S3; //UND-Verknüpfung
    digitalWrite(Q1, H1);
}
```

Alternativ kann das Programm ohne Nutzung von Variablen auch so geschrieben werden:

*Beispielprogramm B21*

```
#include "MyArduinoLib.h" // Bindet die Erweiterungen für den MiniTrainer ein

void setup()
{
    //wird Programmstart einmal durchlaufen
    setPins(); // Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}


void loop()
{
    digitalWrite(Q1, digitalRead(I1) & digitalRead(I2) &
    digitalRead(I3));
}
```

## 2.4 DIE ODER-VERKNÜPFUNG

Die ODER-Verknüpfung entspricht der Parallelschaltung in einer herkömmlichen, verdrahteten Schützsteuerung, d.h. der Ausgang H1 ist dann eingeschaltet, wenn mindestens einer der Schalter geschlossen ist. Im folgenden Beispiel wird zum besseren Verständnis gezeigt, wie eine ODER-Verknüpfung in verdrahteter Schütztechnik aussieht.

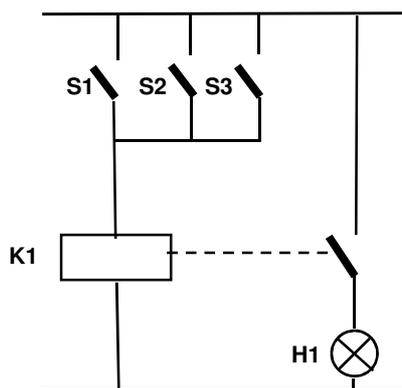Beispiel: Logische ODER-Verknüpfung mit drei Schaltern

Realisierung in verdrahteter Schützschaltung




Das Ausgangssignal (H1) einer ODER-Verknüpfung hat dann den logischen Zustand „1“ wenn mindestens ein oder mehrere Eingangssignale (S...) den Zustand „1“ haben. Die „1“ steht für einen betätigten Schließkontakt oder einen nicht betätigten Öffnerkontakt.

Wahrheitstabelle:

S1	S2	S3	H1
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

Funktionsbausteinsprache:

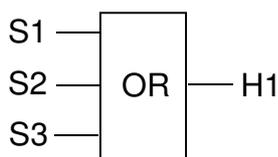

Schaltalgebr

$$H1 = S1 \vee S2 \vee S3$$

Beispielprogramm B22

```
#include "MyArduinoLib.h" //Bindet die Erweiterungen für den MiniTrainer ein

void setup()
{
    //wird Programmstart einmal durchlaufen
    setPins(); //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}

void loop()
{
    digitalWrite(Q1, digitalRead(I1) | digitalRead(I2) |
    digitalRead(I3));
}
```

## 2.5 DIE UND VOR ODER-VERKNÜPFUNG

Die drei Schalter sollen logisch in UND und ODER verknüpft werden:  
Die Eingabe dieser Logik erfolgt nach der grundsätzlichen Regel der Booleschen Algebra:


**PUNKTRECHNUNG GEHT VOR STRICHRECHNUNG**

In der Umsetzung in die Verdrahtungslogik heißt dies:

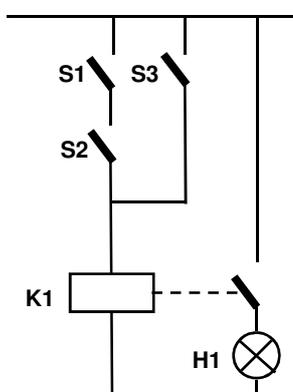**REIHENSCHALTUNG GEHT VOR PARALLELSCHALTUNG**

Das folgende Beispiel zeigt die Umsetzung einer kombinierten UND-ODER-Schaltung nach der oben angeführten Regel:


*Realisierung in verdrahteter Schützschaltung*



Wahrheitstabelle:

S1	S2	S3	H1
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

Funktionsbausteinsprache:

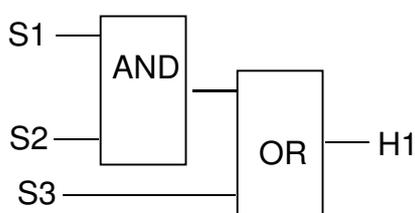

Schaltalgebra

$$H1 = S1 \& S2 \vee S3$$

*Beispielprogramm B23*

```
#include "MyArduinoLib.h" //Bindet die Erweiterungen für den MiniTrainer ein

void setup()                //wird Programmstart einmal durchlaufen
{
  setPins();                //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}
void loop()
{
  digitalWrite(Q1, (digitalRead(I1) & digitalRead(I2)) |
  digitalRead(I3));
}
```


## 2.6 DIE ODER VOR UND -VERKNÜPFUNG

Die vier Schalter sollen logisch in ODER und UND verknüpft werden:

Die Eingabe dieser Logik nennt man auch *Konjunktive Form*. Da die Boolesche Regel auch hier gilt, muss mit Klammern gearbeitet werden. Somit legt man fest, dass die ODER -Verknüpfung zuerst verarbeitet wird.

Das folgende Beispiel zeigt die Umsetzung einer kombinierten UND – ODER -Schaltung nach der oben angeführten Regel:

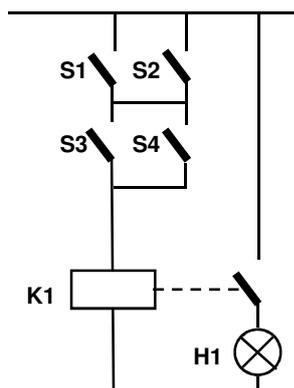*Realisierung in verdrahteter Schützschialtung*




Wahrheitstabelle:

Funktionsbausteinsprache:

Schaltalgebra:

S1	S2	S3	S4	H1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	0	1
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	1	0	1	1
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

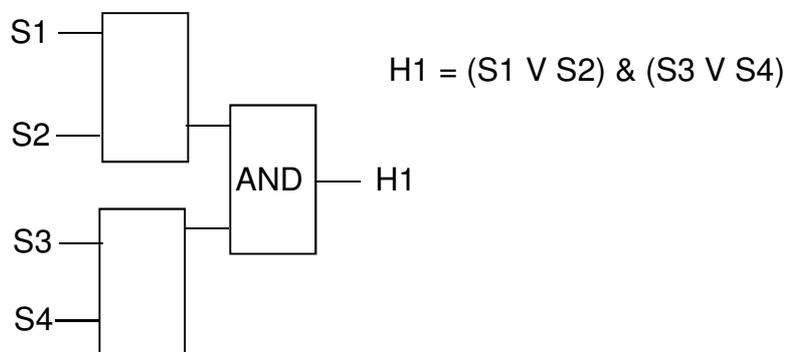

*Beispielprogramm B24*


```
#include "MyArduinoLib.h" //Bindet die Erweiterungen für den MiniTrainer ein
void setup()
{
    //wird Programmstart einmal durchlaufen
    setPins(); //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}
void loop() {
    digitalWrite(Q1, (digitalRead(I1) | digitalRead(I3)) &
    (digitalRead(I2) | digitalRead(I4)));
}
```

## 2.7 DIE EXKLUSIV ODER-VERKNÜPFUNG

Die meist genutzte *Exklusiv-ODER*-Schaltung ist die *XOR*-Schaltung mit zwei Eingängen. Sie unterscheidet sich zu der *ODER*-Verknüpfung dahingehend, dass der Ausgang nur dann „1“ ist, wenn einer der beiden Eingänge den Zustand „1“ hat. Sind beide Eingänge „1“, dann ist der Ausgang „0“.

Mit einer solchen Schaltung kann man eine gegenseitige Verriegelung von zwei Eingangssignalen einfach realisieren.

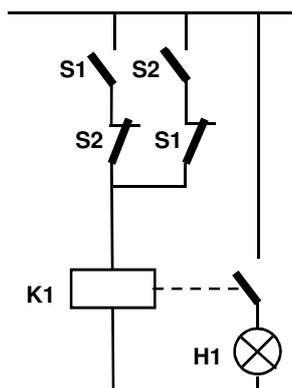
*Realisierung in verdrahteter Schützschtaltung*



*Wahrheitstabelle:*

S1	S2	H1
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

*Funktionsbausteinsprache:*

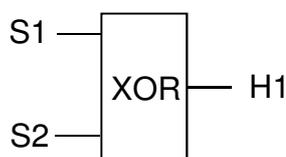

*Schaltalgebra:*

$$H1 = (S1 \& \overline{S2}) \vee (S2 \& \overline{S1})$$


*Beispielprogramm B25*

```
#include "MyArduinoLib.h" //Bindet die Erweiterungen für den MiniTrainer ein


void setup()
{
    //wird Programmstart einmal durchlaufen
    setPins(); //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}
void loop()
{
    digitalWrite(Q1, digitalRead(I1) ^ digitalRead(I2));
}
}
```

2.7.1 ÜBUNGEN B1 ... B6 - VERKNÜPFUNGEN


Übungskarte B1

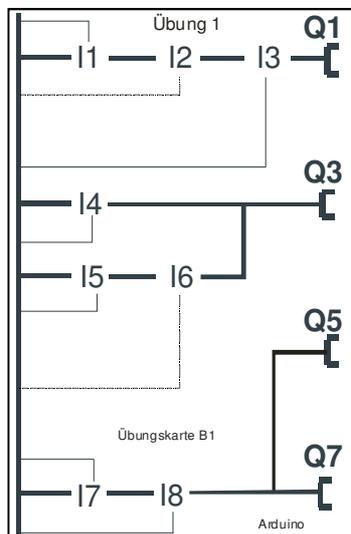


Übungskarte B2

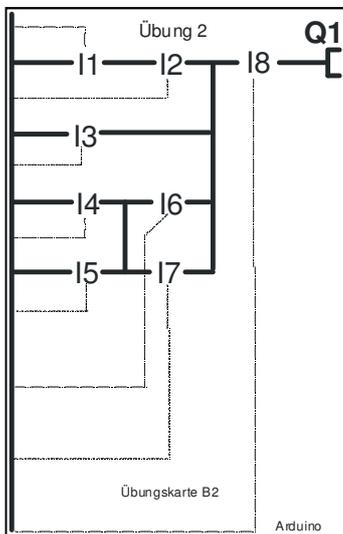


Übungskarte B3

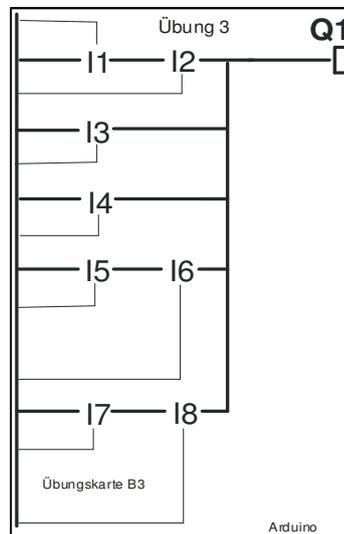


Übungskarte B4

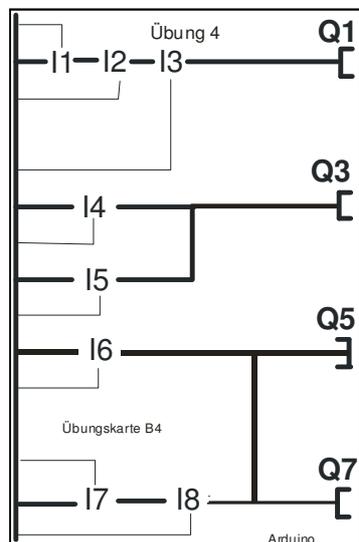

Übungskarte B5

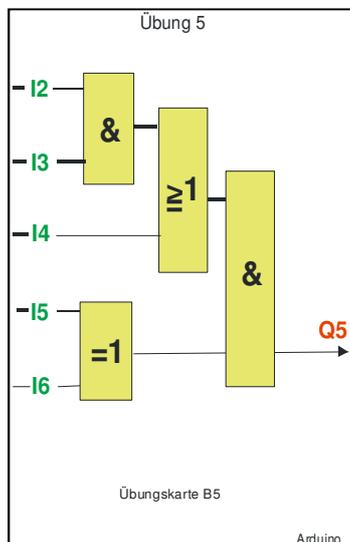


Übungskarte B6

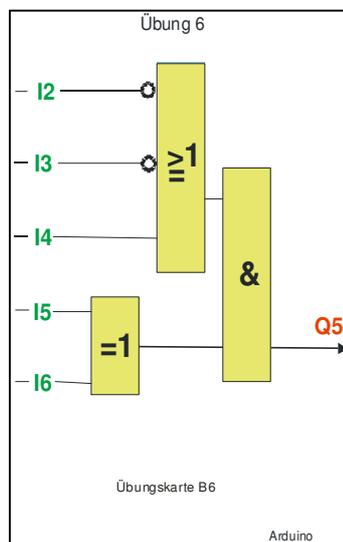
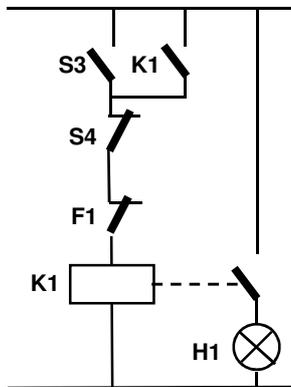
## 2.8 DIE SELBSTHALTUNG


Das folgende Beispiel zeigt eine drahtbruchsichere Schaltplanerstellung einer Selbsthaltung:

*Realisierung in verdrahteter Schützschaltung*



Die verdrahteten Öffner S4 und F1 werden als Schliesserkontakte im Schaltplan programmiert und auf logisch „1“ abfragen. Das heißt die Eingangssignale von S4 und F1 werden nicht negiert!

### 2.8.1 ÜBUNG B7 - SELBSTHALTUNG

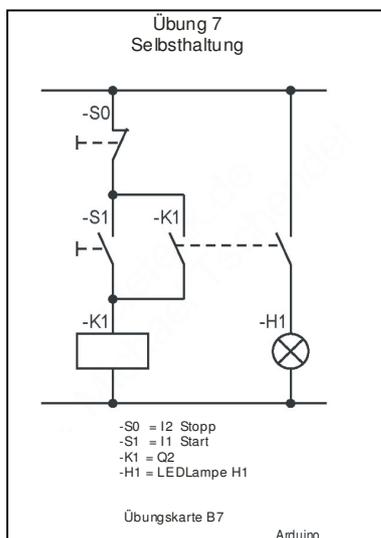


Diese Übungskarte stellt den Stromlaufplan für eine Selbsthaltung dar. Sie soll drahtbruchsicher in ein Programm umgesetzt werden.

Übungskarte B7
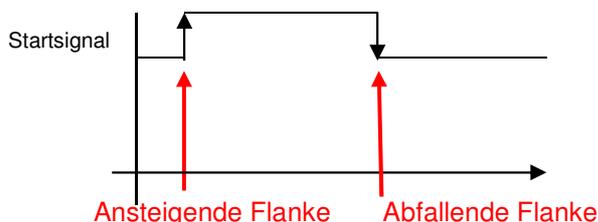
## 2.9 FLANKERERKENNUNG

Manchmal ist es wichtig, Programmteile beim Wechseln eines Zustandes, genau einmal, zu starten. Dazu müssen wir den Zustandswechsel erkennen. In dem Diagramm ist es der steile Anstieg von "LOW" nach "HIGH" oder der Abfall von "HIGH" nach "LOW". Man spricht deshalb von "ansteigender" bzw. "abfallender" Flanke.



Die programmtechnische Erkennung von Flanken ist mit Hilfe einer Variablen einfach zu gestalten. Diese Variable merkt sich zyklisch den Zustand des zu überwachenden Bits. Im Beispiel der ansteigenden Flanke ist es "false" (logische "0"). Dann vergleicht das Programm den aktuellen Zustand, im Beispiel "true" (logische "1") mit dem zuletzt gespeicherten Wert "false" (logische "0"). Weil der Zustand vorher "false" war und jetzt "true" ist, hat das Programm eine ansteigende Flanke erkannt.


Die abfallende Flanke wird sinngemäß genauso erkannt. Hier ist der letzte gemerkte Zustand "true" und der aktuelle ist "false".

### Beispielprogramm B26

```
#include "MyArduinoLib.h"
void setup()    //setup wird beim Programmstart einmal durchlaufen
{
  setPins();    //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
}
// Deklaration
boolean I9_letzterWert;           //Wert aus letztem Zyklus
boolean I11_letzterWert;         //Wert aus letztem Zyklus
byte n;                           //Zähl-Variable
void loop()
{
  if(digitalRead(I9) == true && I9_letzterWert == false)
  {
    n=n+1;           //I9 hat von LOW nach HIGH gewechselt -> ansteigende Flanke
  }
  if(digitalRead(I11) == false && I11_letzterWert == true) {
    n=n-1;           //I11 hat von HIGH nach LOW gewechselt -> abfallende Flanke
  }
  I9_letzterWert = digitalRead(I9);           // Merken des letzten Zustands
  I11_letzterWert = digitalRead(I11);         // Merken des letzten Zustands
  MyWriteByte(n);                             // Ausgabe zur Kontrolle
}
```
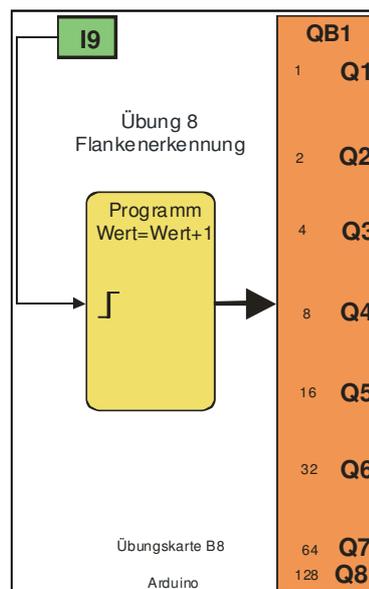
### 2.9.1 ÜBUNG B8 – FLANKENERKENNUNG

Schreiben sie ein Programm, dass jede **steigende** Flanke von I9 zählt. Geben Sie den Zählerstand an die LEDs zu Kontrolle aus.



Übungskarte B8

### 2.10 KONTAKTPRELLEN

Kontakte haben die Eigenschaft, beim Schließen zu prellen. Das bedeutet, dass sie im Bereich von einigen Millisekunden sich mehrfach schließen und wieder öffnen. Wird der Kontakt mit einer schnellen Elektronik abgefragt, kann jeder Preller als eigener Impuls erkannt werden und so zu Fehlern führen. Je nach Kontaktart und Material kann das Prellen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Mit Hilfe eines kleinen Programms kann die Wirkung des Prellens ausgeblendet werden.

Versuch mit einen Programm ohne Entprellung und ohne Flankenerkennung:

*Beispielprogramm B27*

```
#include <MT_LIB_REGISTER.h>
#include <MT_LIB_TIMER.h>
#include "MyArduinoLib.h"
// Deklaration
int i; //Zählvariable
boolean letzterTakt;
byte Counter;

void setup() //wird beim Programmstart einmal durchlaufen
{
    setPins(); //Modus für Eingänge und Ausgänge setzen
    Counter =0;
    MyWriteByte(Counter);
}
void loop()
```

